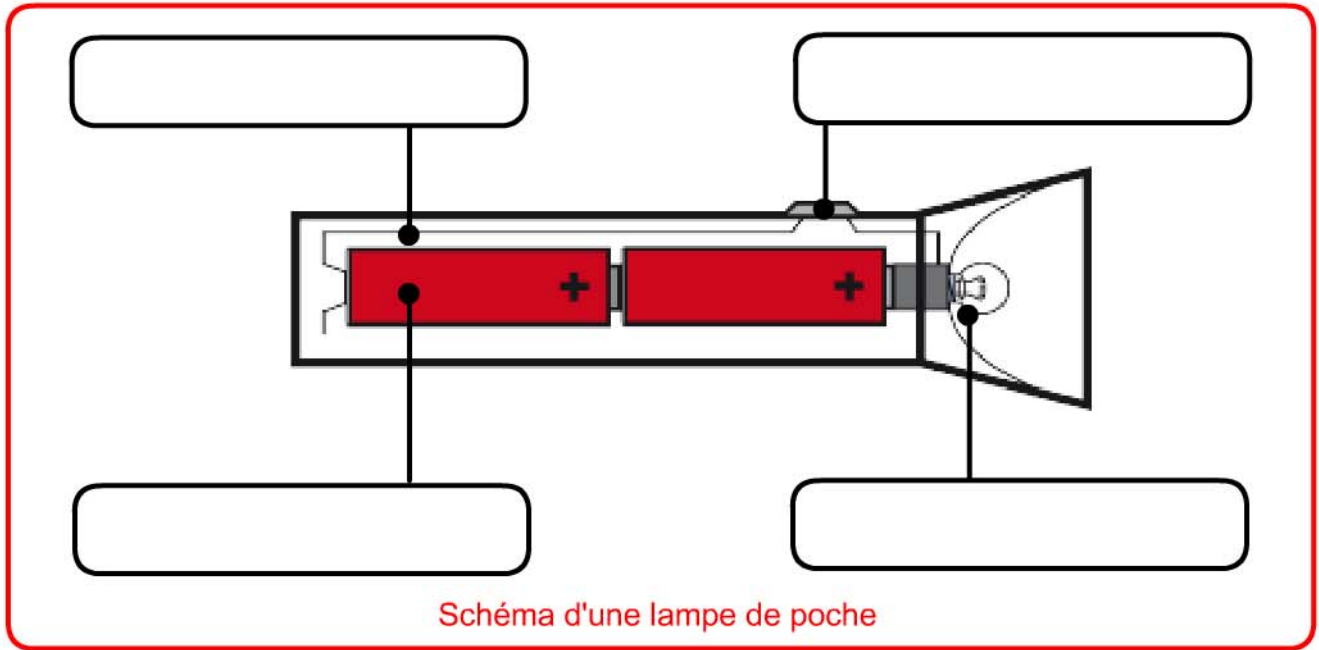


Nom :

Date :

1) Complète les légendes du schéma d'une lampe de poche.

ampoule - fil électrique - pile ronde - interrupteur



2) Les lampes schématisées ci-dessous ne fonctionnent pas.

Entoure la cause de la panne dans chaque cas.

